

1. 实验目的与内容

1.1 实验目的

1. 掌握算术逻辑单元(ALU)的功能
2. 掌握有限状态机的设计方法
3. 复习组合电路和时序电路, 以及参数化、结构化的Verilog描述方法

1.2 实验内容

1. 实现一个ALU
2. 实现适用于FPGAOL的ALU测试电路
3. 用三段式的描述方法实现一个状态机, 利用ALU生成斐波那契数列。

2. 逻辑设计

2.1 ALU

核心代码

ALU通过输入func选择相应功能, 对输入a和b进行操作生成输出y, 在verilog中可以通过case块或者if-else块实现。加法、左移等都可以通过相应语句实现。此处仅给出判断加法溢出和减法溢出的代码:

```
if(func == 4'b0000) begin
    y = a + b;
    if(a[WIDTH-1] == 1 && b[WIDTH-1] == 1) of = (y[WIDTH-1] == 1)?0:1;
    else if (a[WIDTH-1] == 0 && b[WIDTH-1] == 0) of = (y[WIDTH-1] == 0)?
0:1;
    else of = 0;
end
else if(func == 4'b0001) begin
    y = a - b;
    if(a[WIDTH-1] == 0 && b[WIDTH-1] == 1) of = (y[WIDTH-1] == 1)?1:0;
    else if (a[WIDTH-1] == 1 && b[WIDTH-1] == 0) of = (y[WIDTH-1] == 0)?
1:0;
    else of = 0;
end
```

通过输出y的符号位判断。

加法溢出有两种情况:

1. 正数+正数, 上溢, y为负数。
2. 负数+负数, 下溢, y为正数。


减法溢出有两种情况: 3. 负数 - 正数, 下溢, y为正数。 4. 正数 - 负数, 上溢, y为负数。

通过if-else语句，根据y的符号位给of赋值即可。

2.2 ALU_test

数据通路

使用实验手册中的数据通路。

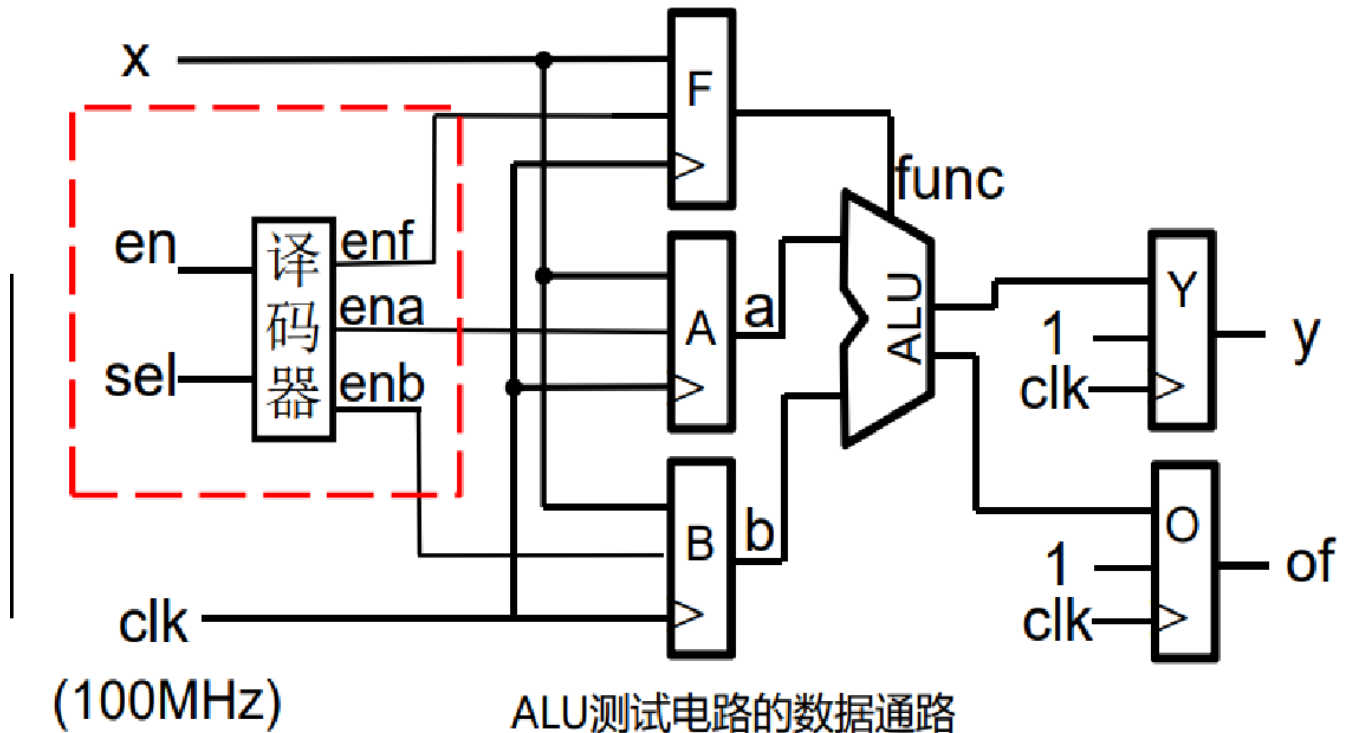

核心代码


译码器可以通过case块或者if-else块来实现。

```
always @(*) begin
    if(en == 0) begin
        ena = 0;
        enb = 0;
        enf = 0;
    end
    else if(sel == 2'b00) begin
        ena = 1;
        enb = 0;
        enf = 0;
    end
    else if(sel == 2'b01) begin
        ena = 0;
        enb = 1;
        enf = 0;
    end
    else if(sel == 2'b10) begin
        ena = 0;
        enb = 0;
        enf = 1;
    end
end
```

```
end
else begin
    ena = 0;
    enb = 0;
    enf = 0;
end
end
```


2.3 FLS

状态机

 

如图，state0和state1分别输入两个寄存器的初始数据，state2更新输出，state3和state4更新两个寄存器。

数据通路草图

 


核心代码

采用三段式实现状态机，其中根据状态生成输出的代码如下：

```
always @(posedge button_edge) begin
    case (cs)
        s0: f0 <= d;
        s1: f1 <= d;
        s2: f <= out;
        s3: f0 <= f1;
        s4: f1 <= f;
        default: f <= out;
    endcase
end
```

3. 仿真结果与分析


3.1 ALU

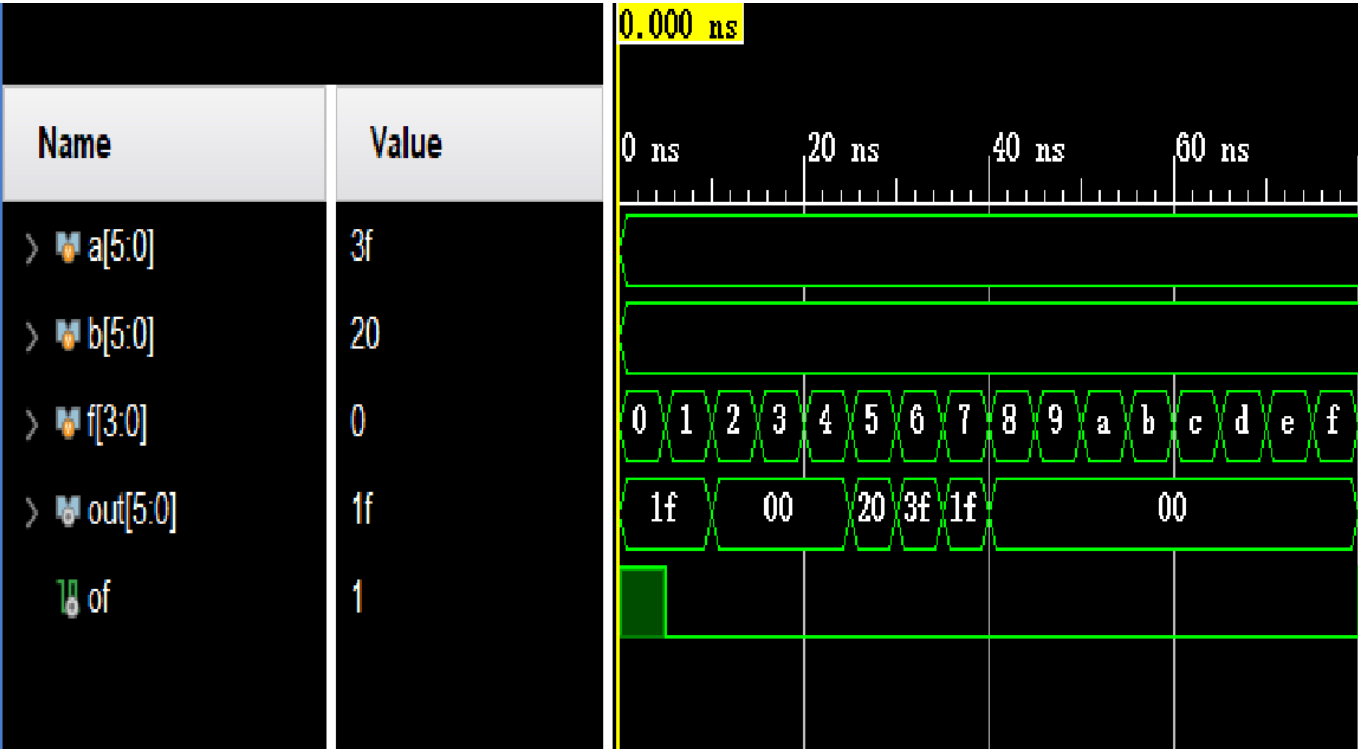

同一组输入在不同func下的输出y和of如图所示。

输入为111111(-1)和100000(-32)，加法溢出，减法不溢出。


3.2 FLS

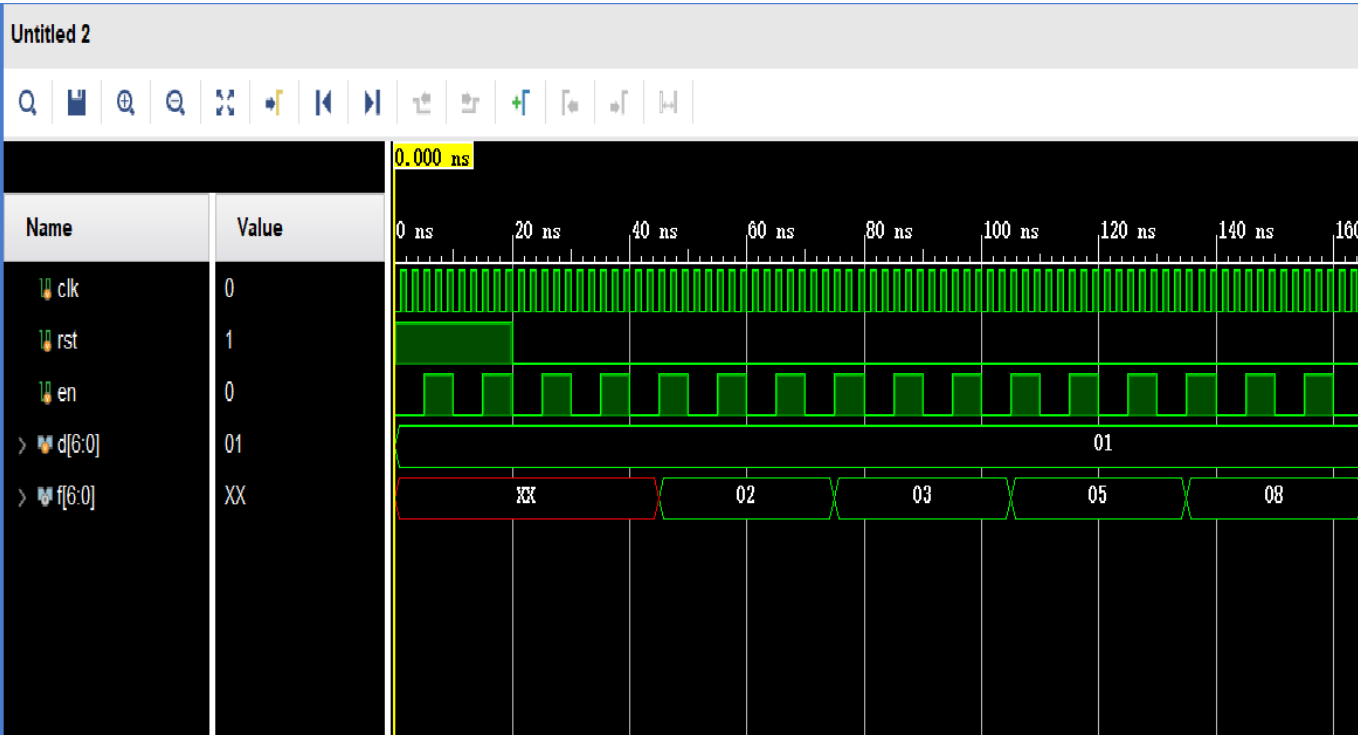


如图，在每个button的边沿状态更新，三次button边沿后输出f将更新。

4. 电路设计与分析


4.1 ALU_test的RTL电路

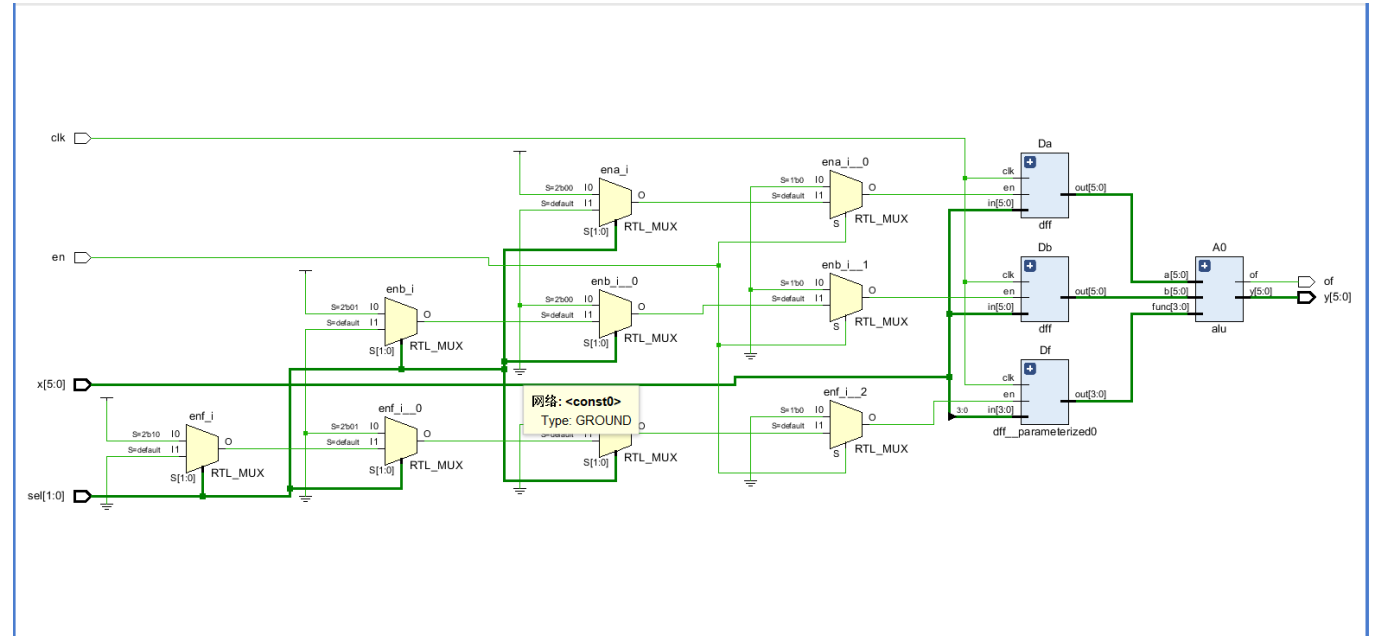

4.2 FLS的RTL电路

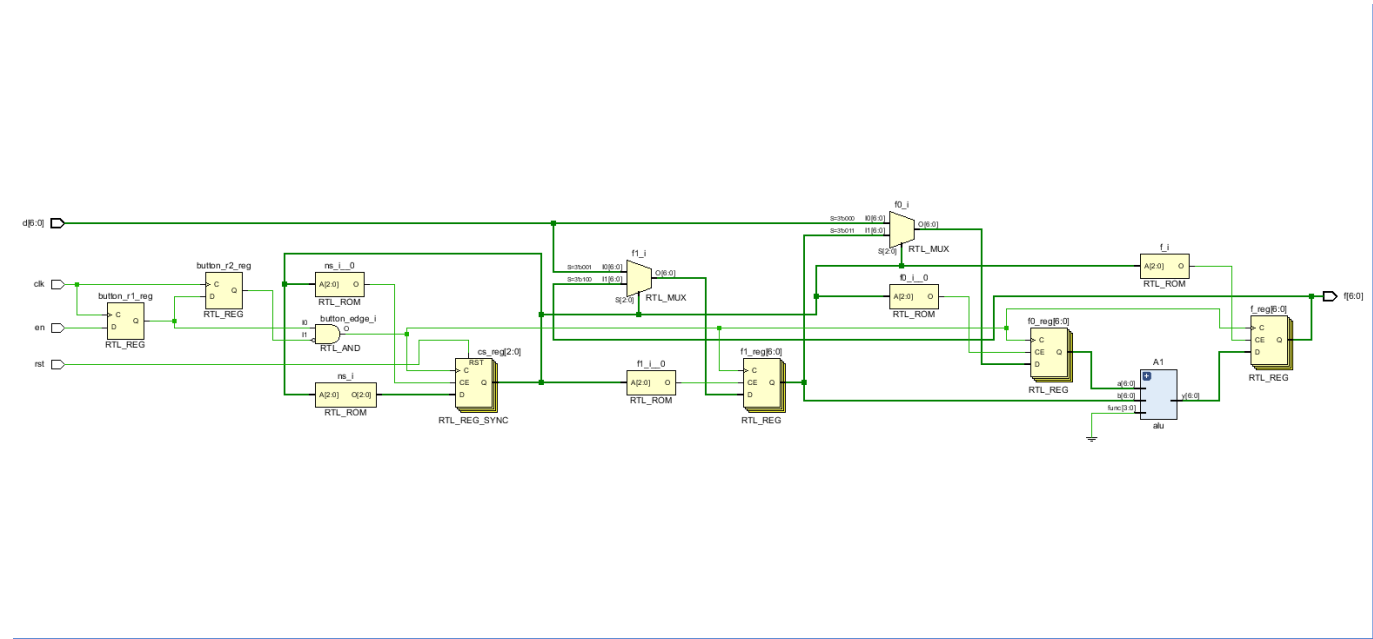

5. 测试结果与分析

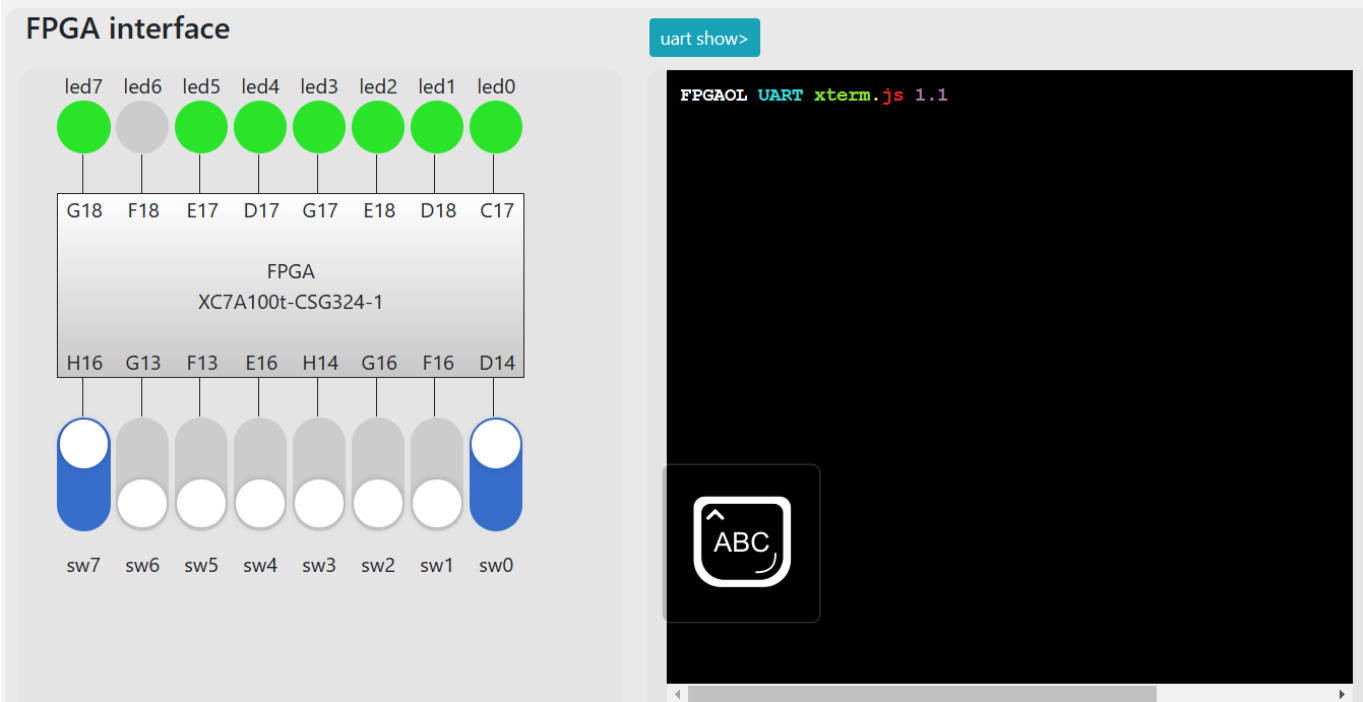

如图，31-(-32)得到-1的补码，同时led[7]=1,表示溢出。



如图，在输入1,1的情况下可以正确生成斐波那契数列2, 3, 5, 8, ...

6. 总结

1. 本次实验实现了alu和简单应用电路。同时复习了verilog语法中的三段式状态机、testbench编写等语法，并尝试了vivado的RTL分析等功能。
2. 实验中因为不指定数字是二进制而出了很多bug，应注意verilog默认是十进制。
3. 先画数据通路和状态机可以避免很多想当然的bug。
4. RTL分析时可能会优化，导致电路和预想中不同。